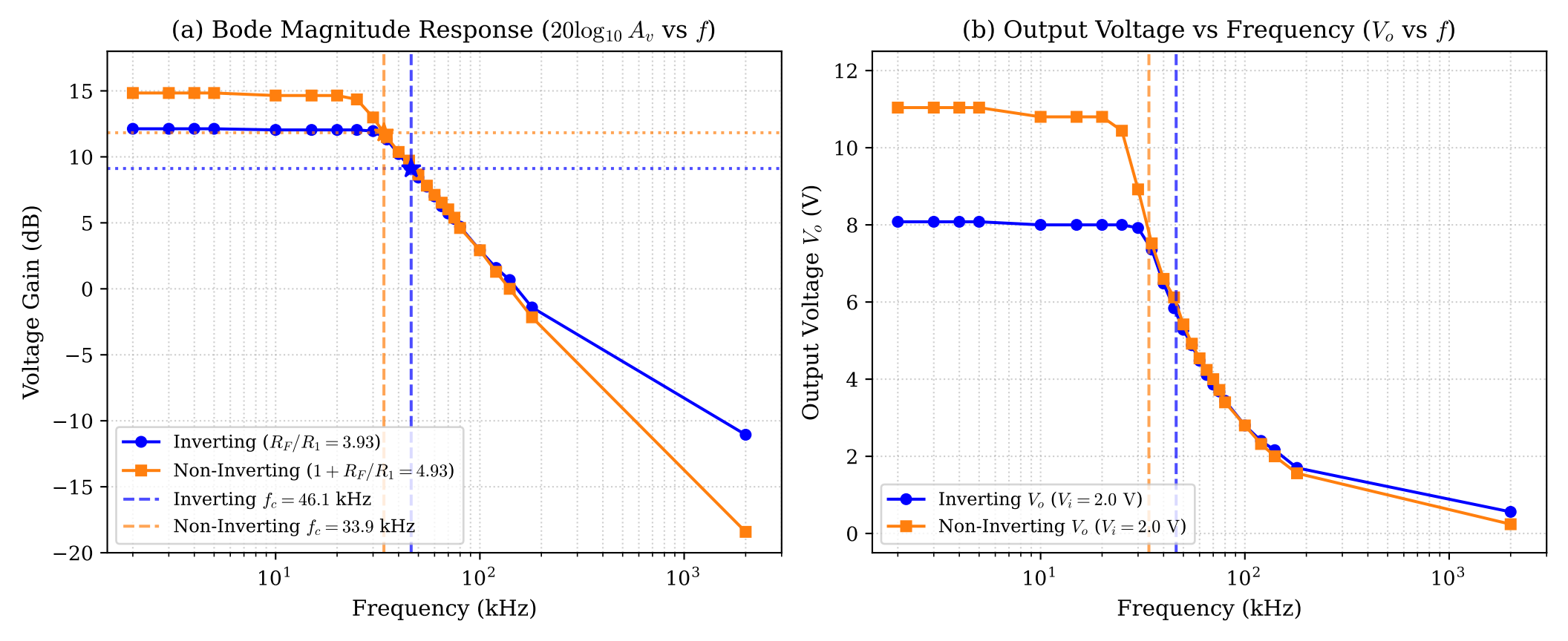
(a) Bode Magnitude Response ($20\log_{10} A_v$ vs f)
Voltage Gain (dB)
Frequency (kHz)
Inverting ($R_F/R_1 = 3.93$)
Non-Inverting ($1 + R_F/R_1 = 4.93$)
Inverting $f_c = 46.1$ kHz
Non-Inverting $f_c = 33.9$ kHz
(b) Output Voltage vs Frequency (V_o vs f)
Output Voltage V_o (V)
Frequency (kHz)
Inverting V_o ($V_i = 2.0$ V)
Non-Inverting V_o ($V_i = 2.0$ V)